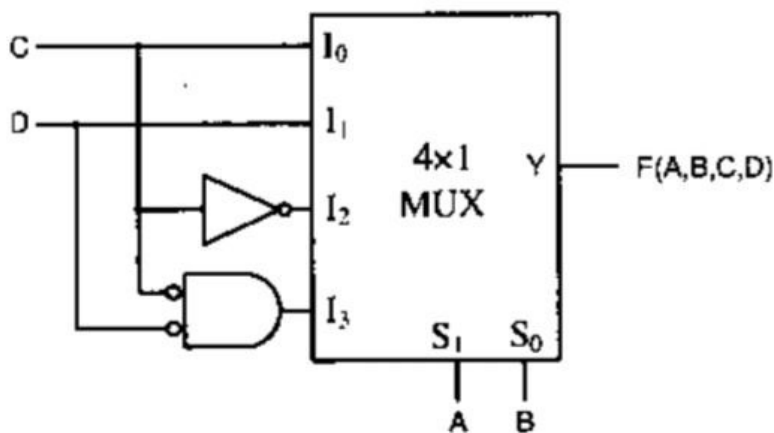


**Q.39** The Boolean function realized by the logic circuit shown is



(A)  $F = \Sigma m(0, 1, 3, 5, 9, 10, 14)$

(B)  $F = \Sigma m(2, 3, 5, 7, 8, 12, 13)$

(C)  $F = \Sigma m(1, 2, 4, 5, 11, 14, 15)$

(D)  $F = \Sigma m(2, 3, 5, 7, 8, 9, 12)$

**Explanation:**

- A 4x1 MUX has 2 select lines. Here,  $S_1 = A$ ,  $S_0 = B$ , so the MUX selects based on the values of  $AB$ .
- The inputs are:

$$I_0 = C$$

$$I_1 = D$$

$$I_2 = \overline{C}$$

$$I_3 = C \cdot D$$

- Let's compute the output  $F(A, B, C, D)$  for all combinations of  $A$  and  $B$ , and based on the corresponding  $I_i$ .

$A$	$B$	$S_1 S_0$	Selected Input	$F(A, B, C, D)$
0	0	00	$I_0 = C$	$C$
0	1	01	$I_1 = D$	$D$
1	0	10	$I_2 = \overline{C}$	$\overline{C}$
1	1	11	$I_3 = C \cdot D$	$CD$

- Now write the full function by substituting all 4-bit combinations  $ABCD$ , and check when output is 1:  
E.g., for  $A = 0, B = 0 \Rightarrow I_0 = C$ , so output =  $C$  (depends on  $C$ ). If  $C = 1 \Rightarrow F = 1$ , otherwise 0. Do this for all 16 combinations.
- The final function gives minterms:

$$F = \Sigma m(2, 3, 5, 7, 8, 12, 13)$$

- So the correct option is **(B)**.